

Přechodné děje obvodů 1.řádu

<p style="text-align: center; color: red;">tran1_RL</p> <p style="text-align: center;"> $i_L(t) = ? \quad u_L(t) = ? \quad \text{pro } t > 0$ </p>	<p style="text-align: center; color: red;">tran2_RCU</p> <p style="text-align: center;"> $u_C(t) = ? \quad i_C(t) = ? \quad \text{pro } t > 0$ </p>
<p style="text-align: center; color: red;">tran3_RL2</p> <p style="text-align: center;"> $i_L(t) = ? \quad u_L(t) = ? \quad \text{pro } t > 0$ </p>	<p style="text-align: center; color: red;">tran4_RDC</p> <p style="text-align: center;"> $u_{C1}(t) = u_{ab}(t) = ?$ </p>